


CS4341

Assignment 3

1A. Truth Table

Z	Y	X	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

K-map

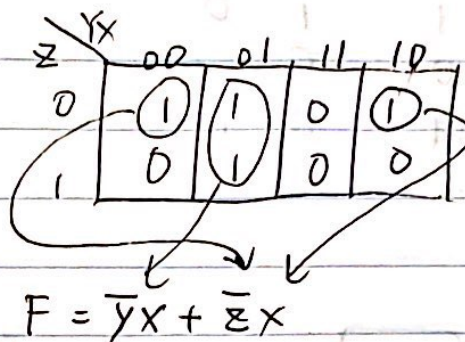

1B Octal converter using 3-to-8 decoder.


A	B	C	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

[Drawing on the other file.]

2A.


Truth Table

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	x	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

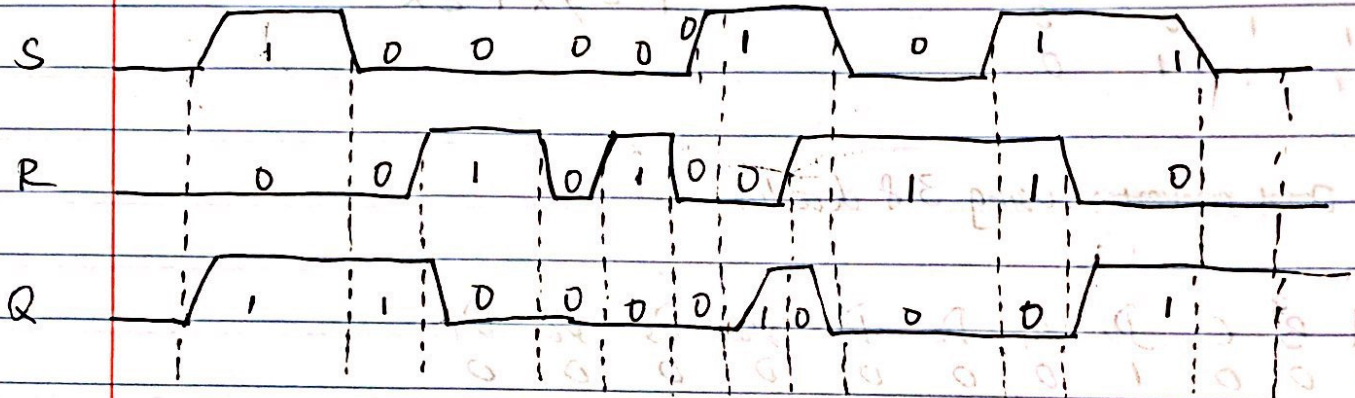

latch

2B.

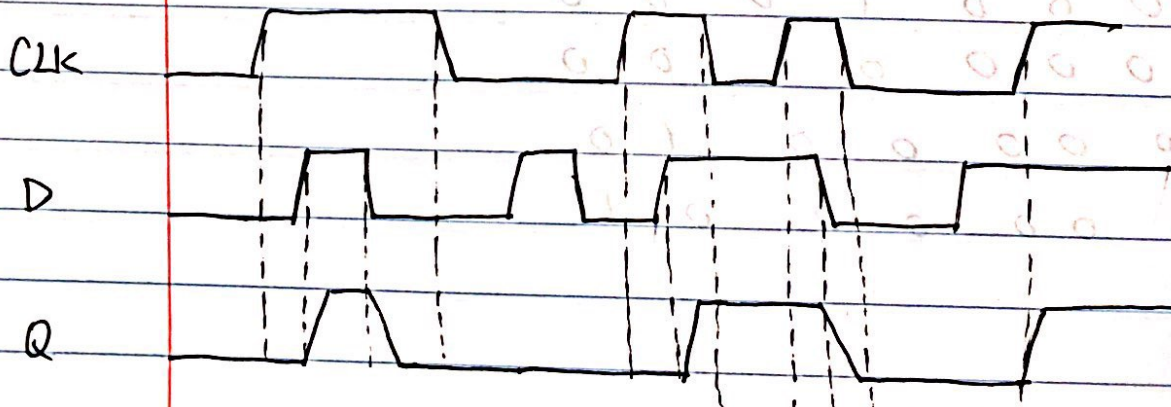

3. ① 3 states. which are [happy, sad, busy, clueless, asleep]
 ② 5 states, we have $5^4 = 625$ distinct solutions
 4 students.

State	binary value
happy	000
sad	001
busy	010
clueless	011
asleep	100


minimum number of bits necessary =

$$\lceil \log_2 625 \rceil$$

= 10 bits.

4A.

FSM

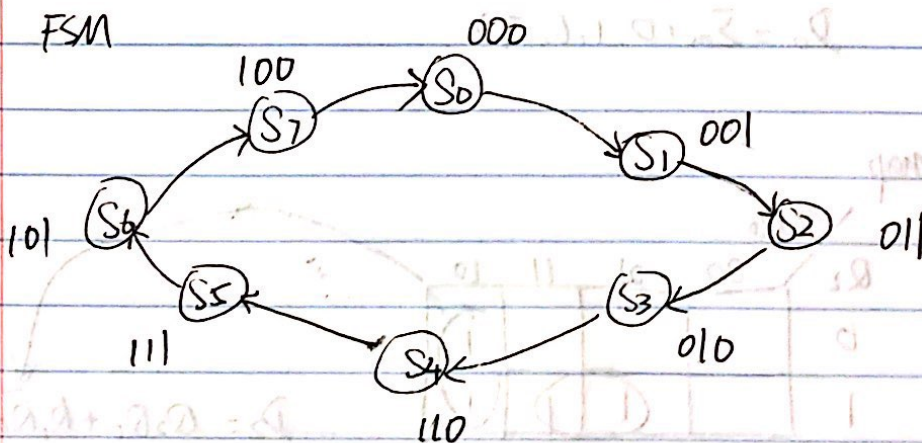

4B

State transition Table

Present State			next state			D-fl		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2'	Q_1'	Q_0'	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0

minimum term $D_2 = \sum m(2, 5, 6, 7)$

$D_1 = \sum m(1, 2, 3, 6)$

$D_0 = \sum m(0, 1, 6, 7)$

Simplify by k-map

D_2

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				1
1		1	1	1

$D_2 = Q_2 Q_0 + Q_1 Q_0$

D_1

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				
1				

15

D_1

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0		1	1	1
1				1

$D_1 = \overline{Q_2} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0}$

D_0

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	1	1		
1			1	1

$D_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_2 Q_1$

(drawing circuit on another file)