

2) G7K WAVE.

(Input)	A	B	C	Y (Output)
	0	0	0	1
	0	0	1	1
	0	1	0	1
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	0
	1	1	1	0

first line (1)

① $A=0$ $\bar{A}=1$ W_1 $\boxed{1}$ W_3
 $B=0$ $\bar{B}=1$ $\boxed{1}$ $(A+\bar{C})$ $\boxed{0}$
 $C=0$

②

$\bar{A}=1$ W_2
 $B=0$ $\boxed{0}$
 $C=1$

$$Y = W_1 + W_2 + W_3$$

$$= 1 + 0 + 0$$

$$= \boxed{1}$$

Using Truth Table (AND, OR)

second line (2) $A=0$

① $B=0$ $\bar{A}=1$ W_1 $\boxed{1}$ W_3
 $C=1$ $\bar{B}=1$ $(A+\bar{C})$ $\boxed{1}$

②

$\bar{A}=1$ W_2
 $B=0$ $\boxed{0}$
 $C=0$

$$Y = W_1 + W_2 + W_3$$

$$= 1 + 0 + 1$$

$$= \boxed{1}$$

Third Line $A = 0$ $A'B' = 10$ $A'BC' = 111$ $W_2 = 1$
 $B = 1$ $W_1 = 0$
 $C = 0$

$(A + \overline{C}) \Rightarrow W_3 = 0$
 $0 \ 1$

$Y = 0 + 1 + 0$
 $= T = 1$

Forth Line $A = 0$ $A'B' = 10$ $A'BC' = 110$ $W_2 = 0$
 $B = 1$ $W_1 = 0$
 $C = 1$

$(A + \overline{C}) \Rightarrow W_3 = 1$
 $0 \ 0$

$Y = 0 + 0 + 1$
 $= T = 1$

Fifth Line $A = 1$ $A'B' = 01$ $A'BC' = 001$ $W_2 = 0$
 $B = 0$ $W_1 = 0$
 $C = 0$

$(A + \overline{C}) \Rightarrow W_3 = 0$
 $1 \ 1$

$Y = 0 + 0 + 0$
 $= \text{False} = 0$

Sixth Line $A = 1$ $A'B' = 01$ $A'BC' = 000$ $W_2 = 0$
 $B = 0$ $W_1 = 0$
 $C = 1$

$(A + \overline{C}) \Rightarrow W_3 = 0$
 $1 \ 0$

$Y = 0 + 0 + 0$
 $= \text{False} = 0$

Seventh Line $A = 1$ $A'B' = 00$ $A'BC' = 010$ $W_2 = 0$
 $B = 1$ $W_1 = 0$
 $C = 1$

$(A + \overline{C}) \Rightarrow W_3 = 0$
 $1 \ 0$

$Y = 0 + 0 + 0$
 $= \text{False} = 0$

$$\begin{aligned}
 3) \quad Y &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B\bar{C} + (A + \bar{C}) \\
 &= A'B' + A'BC' + A'C'' \quad T7 \\
 &= A'B' + A'BC' + A'C \quad T8 \\
 &= A'(B' + BC' + C) \quad T8 \\
 &= A'(B' + BC' + C(B + B')) \quad T5 \\
 &= A'(B'(1 + C) + B(C + C')) \\
 &= A'(B' + B) = A'
 \end{aligned}$$

4) K-map

A	B	C	A'B'	A'BC'	(A+C)'	Y
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$$\Rightarrow Y = A'$$

5) From the complete truth table above, we can prove that whenever the Y's value is 1, the A's value is 0. the Y's value is 0, the A's value is 1

$$\text{So } Y = A'$$

GTK output truth table

A	B	C	A'	Y
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

So we can see for each line

$$Y = A'$$